

# Conception d'un Additionneur-soustracteur & implantation sur la maquette DE2

## 1. **PRÉSENTATION.**

Nous allons à travers ces séances de TP mener à bien un mini projet consistant à réaliser un additionneur-soustracteur qui sera implanté sur la platine de développement Altera DE2. Cette étude nous permettra de mettre en œuvre les différentes fonctions de logique combinatoire décrites sous forme de logigramme ou bien en vhdl.


### **Cahier des charges :**

Le système à réaliser devra, à partir de deux valeurs binaires 6 bits codées sur des switchs de la platine, afficher le résultat sur deux afficheurs à 7 segments, correspondant soit à la somme, soit à la différence des deux valeurs binaires. Le choix entre addition ou soustraction se fera par un 13° switch.
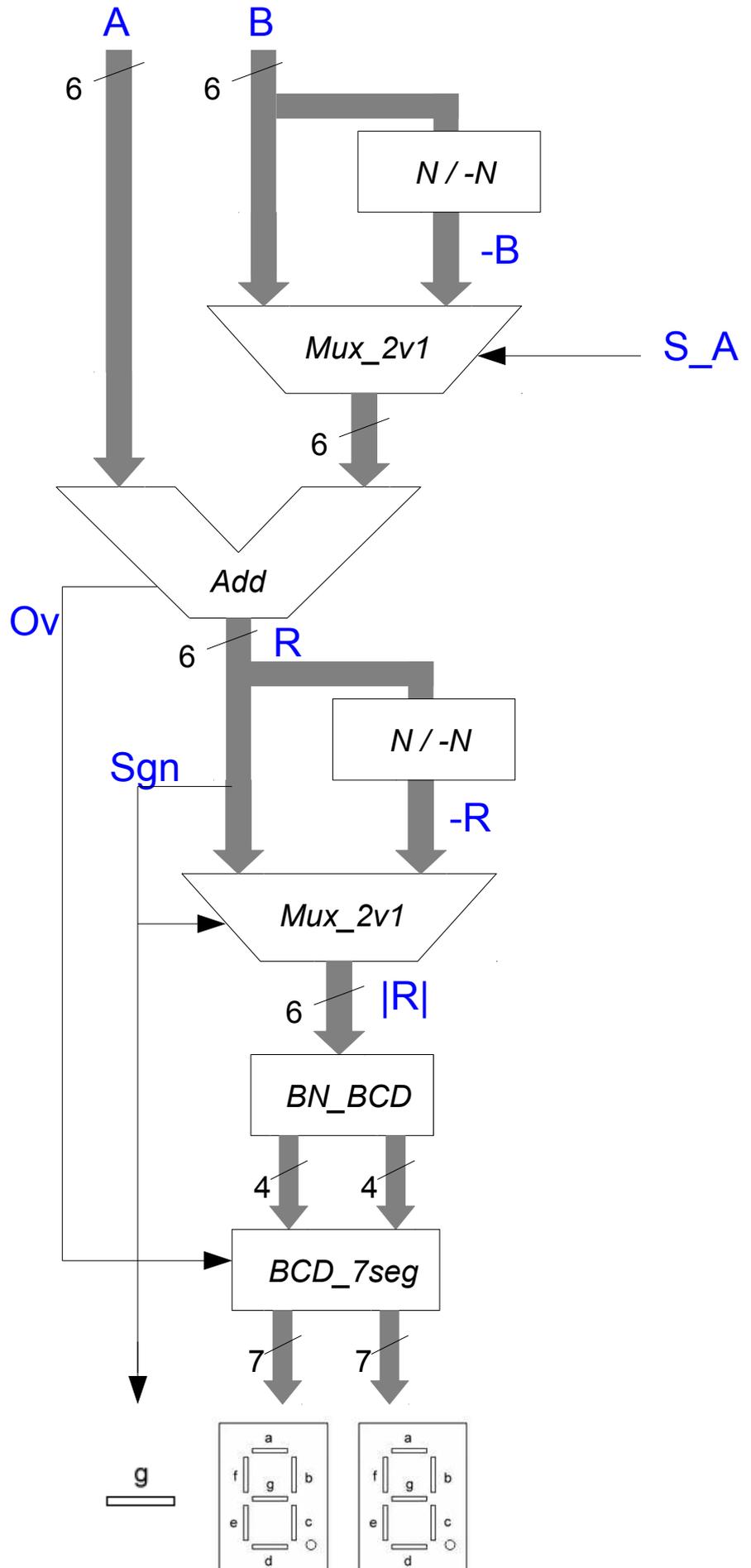
### **Description fonctionnelle :**

Le synoptique suivant présente les différentes fonction à mettre en œuvre pour réaliser cet additionneur/soustracteur :

- **A, B** : Valeurs 6 bits à additionner (ou soustraire)
- **S\_A** : Choix de l'opération
- **Blocs "N/-N"** : Calcul de l'opposé de la valeur entrante.
- **Bloc "Add"** : Addition des deux valeurs sur 6 bits
- **Blocs "Mux2v1"** : Multiplexeurs de bus (6 bits) 2 vers 1
- **Bloc "BN/BCD"** : Décodeur binaire naturel vers BCD
- **Bloc "BN/7 seg"** : Décodeur BCD vers 7 segments
- **Signal R** : Résultat (6 bits) du bloc additionneur
- **Signal Ov** : Retenue de sortie du bloc additionneur
- **Signal Sgn** : Signe du résultat (+ ou -) à afficher



## 2. Bloc "N/-N".

### Cellule 1 bit

On considère de façon isolée un bit du nombre dont on souhaite calculer l'opposé :

**N =**

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| N <sub>5</sub> | N <sub>4</sub> | N <sub>3</sub> | N <sub>2</sub> | N <sub>1</sub> | N <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

**O =**

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| O <sub>5</sub> | O <sub>4</sub> | O <sub>3</sub> | O <sub>2</sub> | O <sub>1</sub> | O <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Une méthode pour calculer le l'opposé O du nombre N consiste à dire : "En partant de la droite, je complémente tous les bits du nombre initial N au premier '1' rencontré".

Autrement dit : Pour chaque bit O<sub>i</sub>, il prendre le complément du bit N<sub>i</sub> s'il y a au moins un bit à '1' de N<sub>0</sub> à N<sub>i-1</sub>.


La cellule de calcul de l'opposé sur 1 bit comportera donc 2 entrées et 2 sorties :

**N** : Bit du nombre dont on calcule l'opposé

**O** : Bit du résultat du calcul

**I** : Bit indiquant si au moins un des bits précédents est à '1'

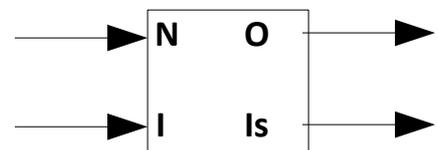**Is** : Bit de sortie indiquant au rang suivant si au moins un des bits du nombre est à '1' (y compris le rang en cours)



**Q1) Complétez les tables de vérités suivantes :**

| N | I | Is |
|---|---|----|
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |

| N | I | O |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

**Q2) En déduire les équations simplifiées des sorties O et Is.**

**Q3) Proposez un logigramme de réalisation.**

**Q4) Créez un projet quartus nommé "Calcul\_Oppose" dans un répertoire du même nom, ainsi qu'un fichier schématique principal du même nom.**

**Q5) Créez un second fichier schématique nommé "Cellule" dans lequel vous implanterez les logigramme précédents. Placez les broches d'E/S.**

**Q6) Créez un symbole à partir de ce fichier ( → "File" → "Create Symbol from current file")**

Le symbole correspondant est maintenant créé, et peut être placé sur un schéma. Il apparaît dans le répertoire de votre projet ("project") lorsque vous placerez un composant .

**Q7) Sur le fichier schématique principal, placez 6 symboles "Cellule" correctement reliés entre eux de façon à réaliser un calcul de l'opposé sur 6 bits.**

**Q8) Affectez les switches SW5 à SW0 au nombre N, et les leds LEDR5 à LEDR0 au nombre O.**

**Q9) Compilez votre projet puis créez un fichier de simulation afin de valider son fonctionnement (groupez les entrées et sorties en bus au format décimal signé).**

**Q10) Chargez votre projet dans le circuit FPGA puis testez son fonctionnement.**

### 3. BLOC "ADD".

#### Cellule 1 bit

On considère de façon isolée un bit de chacun des nombres dont on souhaite calculer la somme :

A =

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A <sub>5</sub> | A <sub>4</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>1</sub> | A <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

B =

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B <sub>5</sub> | B <sub>4</sub> | B <sub>3</sub> | B <sub>2</sub> | B <sub>1</sub> | B <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

R =

|                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R <sub>5</sub> | R <sub>4</sub> | R <sub>3</sub> | R <sub>2</sub> | R <sub>1</sub> | R <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

On peut donc définir une cellule additionneuse élémentaire pour un bit de rang  $i$  quelconque ( $0 < i < 5$ ) :


**A<sub>i</sub>** : Bit du nombre A dont on calcule la somme

**B<sub>i</sub>** : Bit du nombre B dont on calcule la somme

**C<sub>i</sub>** : Bit indiquant une retenue sur l'addition des bits de rang  $i-1$

**R<sub>i</sub>** : Bit de sortie de résultat du rang  $i$

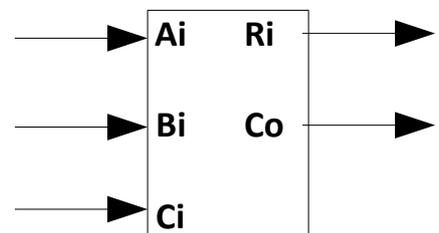**Co** : Bit de sortie de retenue du rang  $i$



**Q11) Complétez la table de vérité suivante :**

| A <sub>i</sub> | B <sub>i</sub> | C <sub>i</sub> | R <sub>i</sub> | Co |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |
|                |                |                |                |    |

**Q12) En déduire les équations simplifiées des sorties R<sub>i</sub> et Co.**

**Q13) Proposez un logigramme de réalisation.**

**Q14) Créez un projet quartus nommé "Addition" dans un répertoire du même nom, ainsi qu'un fichier schématique principal du même nom.**

**Q15) Créez un second fichier schématique nommé "Add\_1b" dans lequel vous implanterez les logigramme précédents. Placez les broches d'E/S.**

**Q16) Créez un symbole à partir de ce fichier ( → "File" → "Create Symbol from current file")**

**Q17) Sur le fichier schématique principal, placez 6 symboles "Add\_1b" correctement reliés entre eux de façon à réaliser un calcul de l'opposé sur 6 bits.**

**Q18) Affectez les switchs SW5 à SW0 au nombre A, les switchs SW15 à SW10 au nombre B et les leds LEDR5 à LEDR0 au nombre R.**

**Q19) Compilez votre projet puis créez un fichier de simulation afin de valider son fonctionnement (groupez les entrées et sorties en bus au format décimal signé).**

**Q20) Chargez votre projet dans le circuit FPGA puis testez son fonctionnement.**

## **4. BLOC "MUX\_2v1".**

**Q1) Rappelez le principe de la fonction "multiplexage".**

**Q2) Créez un projet quartus nommé "MUX" dans un répertoire du même nom, ainsi qu'un fichier schématique principal du même nom.**

**Q3) En vous aidant du document de prise en main (§4 "Utilisation des Megafonctions"), créez un multiplexeur ayant les caractéristiques adaptées à notre projet d'additionneur/soustracteur 6 bits.**

**Q4) Affectez 6 switchs à chacun des bus d'entrée, 6 LED's au bus de sortie et 3 autres switchs au signal de sélection.**

**Q5) Compilez votre projet puis créez un fichier de simulation afin de valider son fonctionnement (groupez les entrées et sorties en bus au format décimal signé).**

**Q6) Chargez votre projet dans le circuit FPGA puis testez son fonctionnement.**



## 6. Bloc "BCD\_7SEG".

Ce bloc réalise le transcodage suivant : VERS vers "7 segments". Il permet d'afficher unités et dizaines sur deux afficheurs à anodes communes/

